

## SOAL LATIHAN FISIKA II

Topik : Arus Bolak Balik

1. Dik : Rangkaian Seri RLC

$$R = 148 \Omega$$

$$f = 512 \text{ Hz}$$

$$C = 1.5 \cdot 10^{-6} \text{ F}$$

$$V_{\text{rms}} = 35 \text{ V}$$

$$L = 35.7 \cdot 10^{-3} \text{ H}$$

Dit :  $I_{\text{rms}} = \dots ?$

Jawab :  $X_L = \omega L$

$$\omega = 2\pi f$$

$$X_L = 1024\pi \cdot 35.7 \cdot 10^{-3} = 2\pi \cdot 512$$

$$X_L = 114.78 \Omega = 1024\pi \text{ rad/s}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{1024\pi \cdot 1.5 \cdot 10^{-6}} = 207.33 \Omega$$

$$Z = \sqrt{(X_L - X_C)^2 + R^2}$$

$$Z = \sqrt{(114.78 - 207.33)^2 + 148^2}$$

$$Z = 171.5 \Omega$$

$$I_{\text{rms}} = \frac{V_{\text{rms}}}{Z} = \frac{35}{171.5} = 0.2 \text{ A}$$

2. Dik : Rangkaian RLC sama seperti no. 1

Dit : a)  $V_{\text{rms}}$  masing-masing elemen ... ?

b) Daya listrik rata-rata ... ?

Jawab : a)  $V_{\text{rms}}(R) = I_{\text{rms}} \cdot R = 0.2 \cdot 148$

$$V_{\text{rms}}(R) = 29.6 \text{ V}$$

$$V_{\text{rms}}(L) = I_{\text{rms}} \cdot X_L = 0.2 \cdot 114.78$$

$$V_{\text{rms}}(L) = 22.95 \text{ V}$$

$$V_{\text{rms}}(C) = I_{\text{rms}} \cdot X_C = 0.2 \cdot 207.33$$

$$V_{\text{rms}}(C) = 41.466 \text{ V}$$

$$b) P_{\text{rt}} = I_{\text{rms}} \cdot V_{\text{rms}} \cdot \cos \theta$$

$$\tan \theta = \frac{X_L - X_C}{R} = \frac{114.78 - 207.33}{148} = -0.625$$

$$\theta = -32^\circ$$

$$P_{\text{rt}} = I_{\text{rms}} V_{\text{rms}} \cos \theta$$


$$P_{\text{rt}} = 0.2 \cdot 35 \cos(-32^\circ)$$

$$P_{\text{rt}} = 5.93 \text{ watt}$$

3. Dik : Kapasitor dan Resistor dipasang Seri

$$\omega_{\text{ds}} = 300 \text{ rad/s}$$

$$Z = 500 \Omega$$

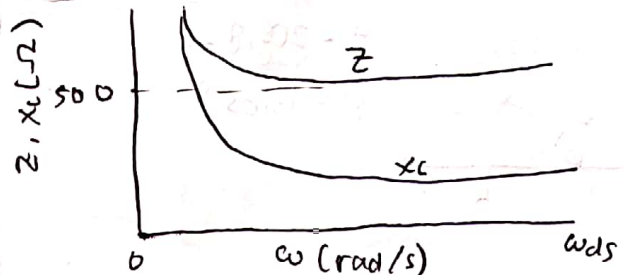

Dit :  $R = \dots ?$  dan  $C = \dots ?$

$$\text{Jawab : } Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$X_C = \frac{1}{\omega C} \rightarrow$  artinya semakin besar  $\omega$  maka  $X_C$  akan semakin kecil sampai mendekati 0

$$a) Z = \sqrt{R^2}$$

$$Z = R$$

$$R = 500 \Omega$$

$$b) X_C = \frac{1}{\omega C}$$

$$C = \frac{1}{3 \cdot 10^4}$$

$$100 = \frac{1}{300 \cdot C}$$

$$C = 0.33 \cdot 10^{-4} \text{ F}$$

4. Dik : rangkaian RLC

$$R = 200 \Omega$$

$$f_d = 60 \text{ Hz}$$

$$C = 70 \text{ nF} = 70 \cdot 10^{-9} \text{ F}$$

$$E_m = 36 \text{ V}$$

$$L = 230 \text{ mH} = 230 \cdot 10^{-3} \text{ H}$$

Dit : (a)  $Z$  ... (b)  $\phi$  ... (c)  $I$  ... (d) diagram fasor

$$\text{Jawab : } X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{120\pi \cdot 70 \cdot 10^{-9}} \quad \omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 60 = 120\pi$$

$$= 37.9 \Omega$$

$$X_L = \omega L = 120\pi \cdot 230 \cdot 10^{-3} = 86.6 \Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$Z = \sqrt{200^2 + (86.6 - 37.9)^2}$$

$$Z = 205.8 \Omega$$


$$b) \tan \phi = \frac{X_L - X_C}{R} = \frac{86,6 - 37,9}{200}$$

$$\tan \phi = 0,243$$

$$\phi = 13,65^\circ$$

$$c) I = \frac{E}{Z} = \frac{36}{205,8} = 0,174 \text{ A}$$

d) diagram fasor

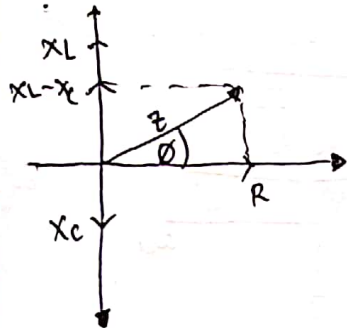

$$Z = 205,8 \Omega$$

$$\phi = 13,65^\circ$$

$$5. \text{ Dik : } E_m = 220 \text{ V}$$

$$f = 400 \text{ Hz}$$

$$R = 220 \Omega$$

$$L = 150 \cdot 10^{-3} \text{ H}$$

$$C = 24 \cdot 10^{-6} \text{ F}$$

Dit : a)  $X_C$

b)  $Z$

c)  $I$

Jika kapasitor ditambahkan, apakah  
a)  $X_C$  e)  $Z$  f)  $I$   
bertambah, berkurang,  
atau tetap?

$$\text{Jawab : a) } X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{800\pi \cdot 24 \cdot 10^{-6}} \quad \omega = 2\pi f$$

$$\omega = 2\pi \cdot 400$$

$$\omega = 800\pi$$

$$X_C = 16,5 \Omega$$

$$b) X_L = \omega L = 800\pi \cdot 150 \cdot 10^{-3}$$

$$X_L = 376,8 \Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{220^2 + (376,8 - 16,5)^2}$$

$$Z = 422,15 \Omega$$

$$c) I_m = \frac{E_m}{Z} = \frac{220}{422,15} = 0,52 \text{ A}$$

Jika kapasitor ditambahkan terdapat 2 kemungkinan :

1. Secara paralel, maka  $C_{total} = 2C$ .

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{\omega(2C)} \rightarrow X_C \text{ akan semakin kecil}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \rightarrow X_C \text{ kecil maka } Z \text{ semakin besar}$$

$$I = \frac{E}{Z} \rightarrow Z \text{ besar maka } I \text{ semakin kecil}$$


2. Secara seri, maka  $C_{total} = \frac{C}{2}$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{2}{\omega C} \rightarrow X_C \text{ akan semakin besar}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \rightarrow Z \text{ semakin kecil}$$

$$I = \frac{E}{Z} \rightarrow I \text{ semakin besar}$$

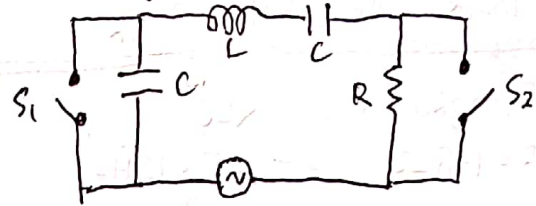6. Dik : Rangkaian RLC seri dengan 2 saklar



$$\text{Amplitudo } E = 12 \text{ V}$$

$$f = 60 \text{ Hz}$$

- kedua saklar dibuka, arus mendahului  
ggl sejauh  $30,9^\circ$

- Ketika saklar  $S_1$  ditutup dan saklar  $S_2$   
dibuka, ggl mendahului arus sejauh  $15^\circ$ .

- kedua saklar ditutup Arus =  $447 \text{ mA}$

Dit :  $R \dots ? C \dots ? L \dots ?$

Jawab :

- ketika saklar ditutup : arus melewati  
 $L$  dan  $C$  . maka

$$I = \frac{E}{X_L - X_C} \rightarrow 447 \cdot 10^{-3} = \frac{12}{X_L - X_C}$$

$$X_L - X_C = 26,84 \Omega \dots (1)$$

-  $S_1$  ditutup dan  $S_2$  dibuka : arus melewati  
 $R, L, C$  . maka

$$\tan \theta = \frac{X_L - X_C}{R} \quad (\text{substitusi persamaan 1})$$

$$\tan 15 = \frac{26,84}{R} \rightarrow R = 103 \Omega$$

- Kedua saklar dibuka : arus melewati  
 $R, L$  dan secara seri melewati  $2C$   
maka :

$$\tan 30,9 = \frac{X_L - 2X_C}{R}$$

$$0,6 = \frac{X_L - 2X_C}{103}$$

$$X_L - 2X_C = 61,8 \dots (2)$$

eliminasi persamaan 1 dan 2

$$X_L - X_C = 26,84 \quad X_L + 34,96 = 26,84$$

$$X_L - 2X_C = 61,8$$

$$X_L = -8,12 \Omega$$

$$X_C = -34,96 \Omega$$



$$X_L = \omega L$$

$$8112 = 120\pi \cdot L$$

$$L = 0,021$$

$$L = 21 \cdot 10^{-3} \text{ H}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

$$34,96 = \frac{1}{120\pi \cdot C}$$

$$C = 7,59 \cdot 10^{-5}$$

$$C = 75,9 \cdot 10^{-6} \text{ F}$$

Jadi, besarnya  $R = 103 \Omega$ ,  $L = 21 \text{ mH}$ , dan  $C = 75,9 \mu\text{F}$ .

7. Dik:  $R = 5 \Omega$ ,  $L = 60 \text{ mH}$ ,  $f = 60 \text{ Hz}$ ,  $\mathcal{E} = 30 \text{ V}$

Jawab: a) Kapasitansi saat  $P_{\text{avg max}}$

$$P_{\text{rata-rata}} = I_{\text{rms}}^2 R = \frac{\mathcal{E}_{\text{rms}}^2}{R^2 + (X_L - X_C)^2} \cdot R$$

$$X_L = X_C \rightarrow P_{\text{avg max}}$$

$$C = \frac{1}{(2\pi f)^2 L} = \frac{1}{(2\pi \cdot 60)^2 \cdot 6 \cdot 10^{-2}} = 117 \mu\text{F}$$

b)  $(X_L - X_C)^2 \rightarrow$  harus diperbesar

maka  $C = 0 \rightarrow$  agar  $P_{\text{minimal}}$

$$c) P_{\text{avg}} = \left( \frac{\mathcal{E}_{\text{rms}}}{Z} \right)^2 R = \left( \frac{\mathcal{E}_m}{\sqrt{2}} \right)^2 \cdot \frac{1}{R}$$

$$= \frac{\mathcal{E}_m^2}{2} \cdot \frac{1}{R} = \frac{30^2}{2 \cdot 5} = 90 \text{ W}$$

$$d) \cos \phi = \frac{R}{Z} = 1 \quad \phi = 0^\circ$$

e) Faktor daya adalah  $\cos \phi$  yaitu 1

f)  $C = 0$

$$P_{\text{avg}} \left( \frac{\mathcal{E}}{Z} \right)^2 \cdot R$$

$$\lim_{C \rightarrow 0} P_{\text{avg}} = 0 //$$

g)  $\cos \phi = \frac{R}{Z}$  Jika  $Z \rightarrow +\infty$

maka  $\cos \phi \approx 0 \rightarrow \phi = \pm \frac{\pi}{2}$

Venaik sehingga  $\mathcal{E}_m$  kebawah  $\rightarrow \phi = -\frac{\pi}{2}$

h) Faktor daya adalah  $\cos 0$  yaitu 1

8. Dik:  $\mathcal{E} = 120 \text{ V}$ ,  $f = 60 \text{ Hz}$


- Ketika saklar dibuka  $\phi = 20^\circ$

- Ketika saklar diposisi 1  $\rightarrow \phi = 10^\circ$

- Ketika saklar diposisi 2  $\rightarrow I = 2 \text{ A}$

Dit:  $R, L, C \dots ?$

Jawab:

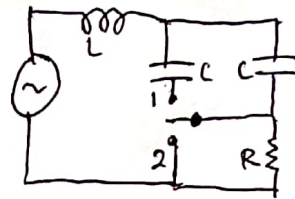

- Ketika saklar dibuka  $\phi = 20^\circ$

$$\tan 20^\circ = \frac{X_L - X_C}{R}$$

$$0,36 = \frac{X_L - X_C}{R} \dots (1)$$

- Ketika saklar diposisi 1  $\rightarrow \phi = 10^\circ$

$$\tan 10^\circ = \frac{X_L - \frac{X_C}{2}}{\frac{R}{2}} \quad \frac{1}{X_{C\text{total}}} = \frac{1}{X_C} + \frac{1}{X_C}$$

$$0,18 = \frac{2X_L - X_C}{2R}$$

$$0,36 = \frac{2X_L - X_C}{R} \dots (2)$$

- Ketika saklar diposisi 2  $\rightarrow I = 2 \text{ A}$

$$I = \frac{\mathcal{E}}{Z}$$

$$2 = \frac{120}{X_L - X_C}$$

$$X_L - X_C = 60 \Omega \dots (3)$$

Substitusi persamaan (3) ke (1)

$$0,36 = \frac{60}{R}$$

$$R = 166,6 \Omega$$

$$0,36 = \frac{2X_L - X_C}{166,6} \text{ persamaan (2)}$$

$$2X_L - X_C = 60 \dots (4)$$

$$\text{Persamaan (1)} \rightarrow 0,36 = \frac{X_L - X_C}{166,6}$$

$$X_L - X_C = 60 \dots (5)$$

eliminasi persamaan (4) dan (5)

$$2X_L - X_C = 60$$

$$X_L - X_C = 60 -$$

$$\boxed{X_L = 0 \Omega}$$

$$-X_C = 60$$

$$\boxed{X_C = -60 \Omega}$$

$$X_L = \omega L$$

$$0 = 120 \pi L$$

$$L = 0 \text{ H}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

$$60 = \frac{1}{120 \pi C}$$

$$C = 4,42 \cdot 10^{-5}$$

$$C = 44 \cdot 10^{-6} \text{ F}$$

Jadi, besarnya  $R = 166,6 \Omega$ ,  $L = 0 \text{ H}$ ,  
dan  $C = 44 \text{ nF}$ .

9) Dik: Rangkaian RLC

Frekuensi kerja =  $60 \text{ Hz}$

$$V_L = 2V_R = 2V_C$$

$$X_L = 2R = 2X_C$$

Dit: a) sudut berapa arus tertinggal  $\phi$ ?

b)  $E_{\text{max}} = 30 \text{ V}$ , hambatan rangkaian  
untuk  $I_{\text{max}} = 300 \text{ mA}$

Jawab:  $X_L = 2R$   $R = X_C$

$$a) \tan \phi = \frac{X_L - X_C}{R} = \frac{2R - R}{R} = \frac{R}{R} = 1$$

$$\phi = 45^\circ$$

Arus tertinggal pd saat  $V_{\text{induktor max}}$ ,  
sudutnya =  $45^\circ$

$$b) I_{\text{max}} = \frac{E_{\text{max}}}{Z}$$

$$Z = \frac{E_{\text{max}}}{I_{\text{max}}} = \frac{30}{\frac{300}{1000}} = 100 \Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$


$$100 = \sqrt{R^2 + (2R - R)^2}$$

$$100 = \sqrt{R^2 + R^2}$$

$$100 = \sqrt{2R^2}$$

$$100 = \sqrt{2} R$$
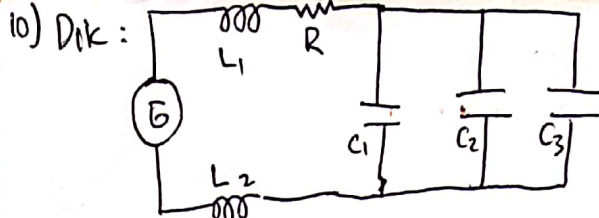
$$R = \frac{100}{\sqrt{2}} = 70,7 \Omega$$



$$R = 100 \Omega \quad L_1 = 117 \text{ mH} \quad L_2 = 213 \text{ mH}$$

$$C_1 = 4 \text{ nF} \quad C_2 = 215 \text{ nF} \quad C_3 = 315 \text{ nF}$$

Dit: frekuensi resonansi ...?

Apayang terjadi pd frekuensi resonansi

Jika: a) R dinaikkan

c)  $L_1$  dinaikkan

d)  $C_3$  dihilangkan dari rangkaian

Jawab: Frekuensi resonansi

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{4 \cdot 10^{-9} \cdot 10 \cdot 10^{-6}}} \quad L_{\text{total}} = 4 \text{ mH}$$

$$\omega = 5000 \text{ rad/s}$$

$$\omega = 2\pi f$$

$$5000 = 2\pi f \rightarrow f = 796,17 \text{ Hz}$$

b) R dinaikkan

karena frekuensi resonansi hanya dipengaruhi oleh besarnya induktansi dan kapasitansi, maka jika R dinaikkan frekuensi resonansi tetap

c)  $L_1$  dinaikkan

$L_1$  dinaikkan maka kecepatan sudut semakin kecil selanjutnya frekuensi resonansi akan semakin kecil pula.

d)  $C_3$  dihilangkan dari rangkaian

$C_3$  dihilangkan maka kecepatan sudut semakin besar selanjutnya frekuensi resonansi akan semakin besar pula.